# 计算机系统综合设计 实验平台使用手册



西安电子科技大学 计算机科学与技术学院 计算机网络与信息安全国家级实验教学示范中心

张剑贤 刘锦辉 吴文华 陈勉 编写

## 目 录

1.	3	实验平台硬件电路说明	1 -
1	.1 砂	更件资源概述	1 -
1	.2 槓	更件电路功能模块说明	7 -
	1.	2.1 USB 与 UART 转换电路	7 -
	1.	2.2 千兆以太网电路	7 -
	1.	2.3 拨动开关电路	8 -
	1.	2.4 键盘电路	8 -
	1.	2.5 Led 灯电路	9 -
	1.	2.6 数码管电路 10	0 -
	1.	2.7 蜂鸣器电路 10	0 -
	1.	2.8 音频电路电路1	1 -
	1.	2.9 VGA 视频输出接口1	1 -
	1.	2.10 HDMI 接口电路	2 -
	1.	2.11 Micro-SD 接口电路	2 -
	1.	2.13 QSPI flash 电路	3 -
	1.	2.14 USB-SID 接口电路	3 -
	1.	2.15 扩展 IO 接口电路	4 -
2	Viv	v <b>ado</b> 软件使用说明 1-	4 -
	2.1	新建工程 14	4 -
	2.2	功能仿真 1	8 -
	2.3	电路综合	8 -
	2.4	引脚约束	9 -
	2.5	执行以及生成二进制文件19	9 -
3		试工程使用说明 20	
	3.1 (	CSLAB_XD_test_all_2.0 工程	0 -
		JDP_TEST 工程	
		独立 LED 测试、独立开关测试2	
		独立按键测试、蜂鸣器测试2	
		矩阵键盘测试、数码管测试2	
		HDMI 输入输出接口测试 2-	
		音频输入输出接口测试2.	
		VGA 输出接口测试	
		串口测试、用户 Flash 测试、DDR3 测试 20	
		· 千兆以太网接口测试 2	
		USB-HID 接口测试	
	3.12	PMOD 接口测试	9 -

## 1. 实验平台硬件电路说明

## 1.1 硬件资源概述


计算机系统综合设计实验平台是基于 Kintex7 可编程逻辑器件构建的一套计算机专 业课程实验平台。该平台采用 Kintex7 系列芯片为核心,片内具有丰富的可编程逻辑资 源,可针对数字逻辑、计算机组成原理、处理器系统设计、嵌入式系统设计等课程设计 相应课程实验。平台提供有丰富的开关按键、LED灯等外设接口,还具有千兆以太网络 接口、音频、视频输入输出接口。同时平台还具有丰富的扩展IO,便于进行功能扩展。

◆ 实验平台系统主芯片 Kintex7 XC7K160T-2FBG676I

电源开关

数码管16个

- ▶ 实验平台开发软件: Xilinx Vivado 集成开发软件
- ▶ 实验平台接口外设
  - ✓ 1024MB DDR3 存储器
  - ✓ 256MB Flash 配置存储器
  - ✓ 256MB Flash 用户存储器
  - ✓ 10/100/1000M 以太网
  - ✓ USB-JTAG 接口
  - ✓ JTAG 2X7 接口
  - ✓ USB-UART 接口
  - ✓ USB-HID 接口
  - ✓ Micro-SD 接口
  - ✓ OLED 128x64 液晶屏
  - ✓ 4 个独立按键
  - ✓ 4x4 矩阵按键
  - ✓ 32 个独立开关
  - ✓ 32 个独立 LED 灯
  - ✓ 16 个数码管
  - ✓ 1 个蜂鸣器
  - ✔ 音频输入输出接口
  - ✓ VGA 视频输出接口
  - ✓ HDMI 输入接口
  - ✓ HDMI 显示接口

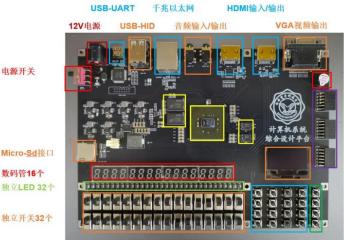

千兆以太网

USB-UART

PMOD 3个

蜂鸣器

OLED 12864 独立按键4个

矩阵键盘4x4

PMODx3 扩展接口





## 表1硬件接口资源引脚说明

元器件名称	元器件编号/信号	FPGA 引脚
YOHH II H M.	LED_0	G16
	LED_1	H16
	LED_2	D16
	LED_3	D15
	LED_4	C18
	LED_5	C17
	LED_6	B19
	LED_7	C19
LED灯	LED_8	A17
LD0~LD31	LED_9	B17
	LED_10	K20
	LED_11	J20
	LED_12	J18
	LED_13	J19
	LED_14	L19
	LED_15	L20
	LED_16	K16
	Seg_DIG1	B20
	Seg_DIG2	C22
	Seg_DIG3	D21
	Seg_DIG4	C24
	Seg_DIG5	B26
	Seg_DIG6	B25
	Seg_DIG7	L23
	Seg_DIG8	K21
	Seg_DIG9	H22
	Seg_DIG10	J24
	Seg_DIG11	J25
8段数码管	Seg_DIG12	A20
U17~U20	Seg_DIG13	C26
	Seg_DIG14	D26
	Seg_DIG15	A24
	Seg_DIG16	A23
	Seg_a	J21
	Seg_b	H24
	Seg_c	H23
	Seg_d	G21
	Seg_e	H21
	Seg_f	H26
	Seg_g	J26
	Seg_dp	E26
32 个拨动开关	SW_0	C9

	17 异机尔凯综百页17 天视 1 百使用于加	
SW0~SW31	SW_1	B9
	SW_2	G11
	SW_3	F10
	SW_4	D10
	SW_5	E11
	SW_6	D11
	SW_7	A14
	SW_8	B10
	SW_9	A10
	SW_10	B15
	SW_11	A15
	SW_12	A13
	SW_13	A12
	SW_14	D8
	SW_15	D9
	SW_16	F8
	SW_17	F9
	SW_18	H11
	SW_19	H12
	SW_20	G14
	SW_21	J10
	SW_22	H14
	SW_23	J11
	SW_24	H13
	SW_25	J13
	SW_26	G9
	SW_27	G10
	SW_28	H8
	SW_29	H9
	SW_30	J14
	SW_31	J8
	BTN_C0	AA12
	BTN_C1	AA13
	BTN_C2	AC12
4*4 矩阵键盘	BTN_C3	AB12
KEY0~KEYF	BTN_R0	AE10
	BTN_R1	AD10
	BTN_R2	AE12
	BTN_R3	AD12
UART 串行收发	FPGA_TXD_K7	E18
U27	FPGA_RXD_K7	D18
蜂鸣器	BEEP_EN_K7	F25
独立按键	BTN0	AF12
BNT0~BNT3	BTN1	Y13

	17710000000000000000000000000000000000	
	BTN2	AD13
	BTN3	AC13
	VGA_HS	M21
	VGA_VS	M22
	VGA_B1	U17
	VGA_B2	T17
	VGA_B3	R18
	VGA_B4	P18
VGA 接口	VGA_R1	N16
J43	VGA_R2	U16
	VGA_R3	N26
	VGA_R4	M26
	VGA_G1	P19
	VGA_G2	P20
	VGA_G3	R25
	VGA_G4	P25
	AUD_MCLK	R22
	AUD_SCL	N24
	AUD_SDA	P24
大.据·拉口	AUD_LRCLK (GPIO3)	P26
音频接口	AUD_BCLK (GPIO2)	R26
U22	AUD_ADC_SDATA (GPIO1)	K26
	AUD_DAC_SDATA (GPIO0)	K25
	AUD_ADR0	M25
	AUD_ADR1	L25
HDMI 输出接口	HDMI_TX0_P	T24
J39	HDMI_TX1_P	T20
	HDMI_TX2_P	T22
	HDMI_TX_CLK_P	N21
	HDMI_TX_CEC	D25
	HDMI_TX_HPD	E25
	HDMI_TX_SDA	R17
	HDMI_TX_SCL	R16
HDMI 输入接口	HDMI_RX0_P	U19
J38	HDMI_RX1_P	T18
	HDMI_RX2_P	P16
	HDMI_RX_CLK_P	R21
	HDMI_RX_CEC	B21
	HDMI_RX_HPD	C21
	HDMI_RX_SDA	M19
	HDMI_RX_SCL	N18
千兆以太网络接口	ETH_RXD0	F14
□ T	ETH_RXD1	F13
010	ETH_RXD2	G12

<u> </u>	1 <del>27   10   10   10   10   10   10   10   1</del>	
	ETH_RXD3	F12
	ETH_RXCK	C12
	ETH_RXCTL	C11
	ETH_TXD0	E13
	ETH_TXD1	E12
	ETH_TXD2	C14
	ETH TXD3	C13
	ETH_MDC	B12
	ETH_MDIO	B11
	ETH_RST_B	B14
	JA1_P	G17
	JA1_N	F18
	JA2_P	G19
	JA2_N	F20
	JA3_P	F19
	JA3_N	E20
	JA4_P	H19
	JA4_N	G20
	JB1_P	F17
	JB1_N	E17
	JB2_P	D19
PMOD 接口	JB2_N	D20
PMODA~PMODC	JB3_P	E15
I MODIT'I MODE	JB3_N	E16
	JB4_P	H17
	JB4_N	H18
	JC1_P	G24
	JC1_N	F24
	JC2 P	E21
	JC2_N	E21
	JC3_P	L22
	JC3_N	K22
	JC4_P	K23
	JC4_P JC4_N	J23
		E23
	QSPI_DQ0	F22
田中OCDIEIVEII持口	QSPI_DQ1	D24
用户 QSPI FLASH 接口 U25	QSPI_DQ2	
U23	QSPI_DQ3	D23
	QSPI_CS	F23
	QSPI_SCK	G22
Min an Hitch	SD_CD	R23
Micro SD 卡接口	SD_D0	L24
J44	SD_D1	M24
	SD_D2	M20

计算机系统综合设计实验平台使用手册

	SD_D3	N19
	SD_CLK	P23
	SD_CMD	N23
	SD_CD	R23
时钟引脚	100M/100Mhz	E10
	200M/200Mhz	AA10

## 1.2 硬件电路功能模块说明

#### 1.2.1 USB 与 UART 转换电路

UART 的功能是将要传输的资料在串行通信与并行通信之间加以转换。平台上 UART 通过芯片 FT2232HL 将 USB 协议转换得到,FT2232HL 同时也完成了 USB-JTAG 接口的转换, UART 与 USB-JTAG 复用同一 USB-TypeC (J2) 接口引出,该接口同时实现了 JTAG 和 UART 的功能。


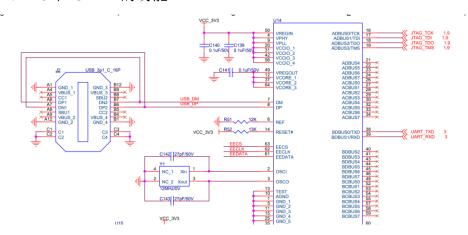


图 1.1 USB 与 UART 转换电路图

#### 1.2.2 千兆以太网电路

选择芯片 88e1518 作为 10/100/1000M 以太网收发器,主要实现 FPGA 网络通信功能,通过 RJ45 接口实现网络物理连接。

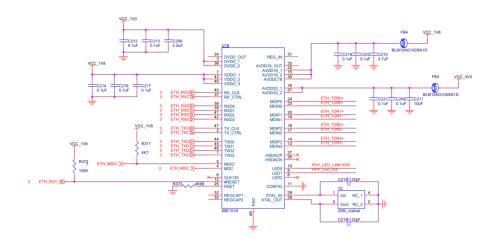

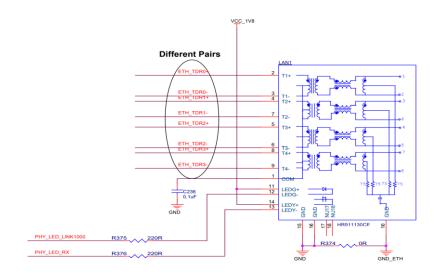


图 1.2 千兆以太网络电路图

#### 1.2.3 拨动开关电路

本实验平台设计了 32 个拨动开关,默认高电平,低电平有效,可以作为控制信号或操作数的输入。


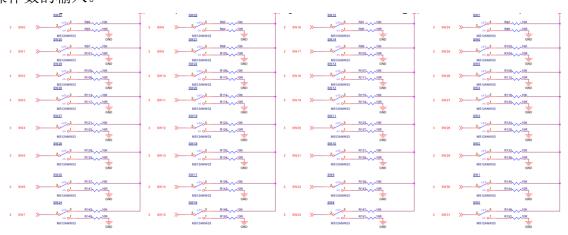



图 1.3 拨动开关电路图

#### 1.2.4 键盘电路

本实验平台设计了4个独立按键和4\*4矩阵键盘,实现系统人机交互输入控制。

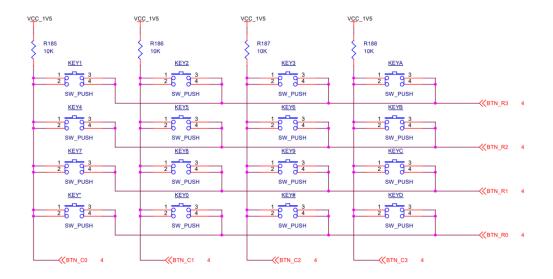

#### (a) 4\*4 矩阵键盘

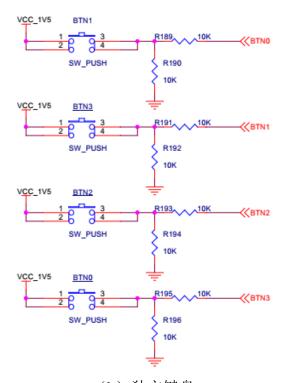

(b) 独立键盘

图 1.4 按键电路图

#### 1.2.5 Led 灯电路

本实验平台具有 32 个 LED 灯, 高电平有效, 输出信号为高电平时点亮 LED 灯。

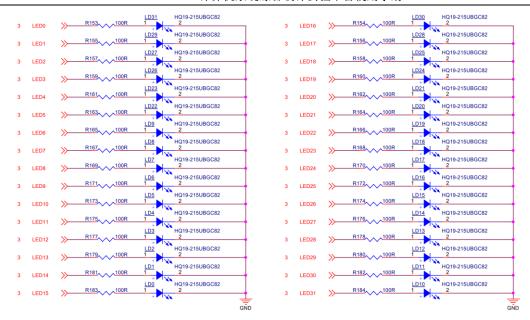


图 1.5 LED 灯电路图

#### 1.2.6 数码管电路

本实验平台设计了4组4位的共阳数码管,可以实现64bit数据的显示。

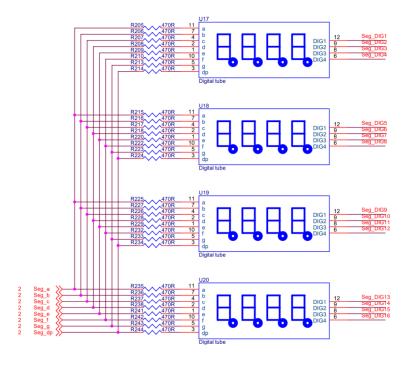


图 1.6 数码管电路

#### 1.2.7 蜂鸣器电路

本实验平台采用 PNP 三极管作为开关管进行蜂鸣器控制, FPGA 引脚输出低电平时将导通开关管,启动蜂鸣器。

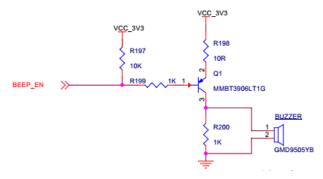


图 1.7 蜂鸣器电路

#### 1.2.8 音频电路电路

使用 ADAU1761 音频编解码芯片搭建了立体声音频输入输出电路。该 ADAU1761 是一款低功耗,立体声音频编解码器。支持立体声 48 kHz 的集成数字音频处理。该立体音频 ADC 和 DAC 支持从 8 kHz 采样率 96 千赫以及数字音量控制功能。

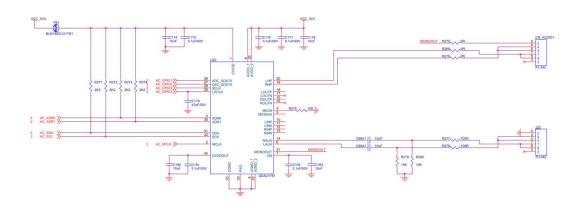


图 1.8 音频电路

#### 1.2.9 VGA 视频输出接口

实验平台通过电阻网络的方式设计 VGA 视频输出接口,为 FPGA 提供视频信号输出。


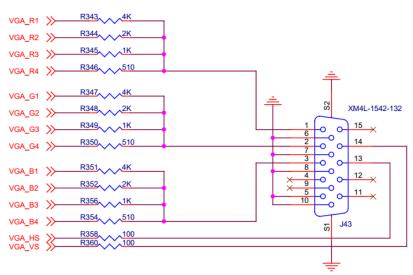



图 1.9 VGA 电路
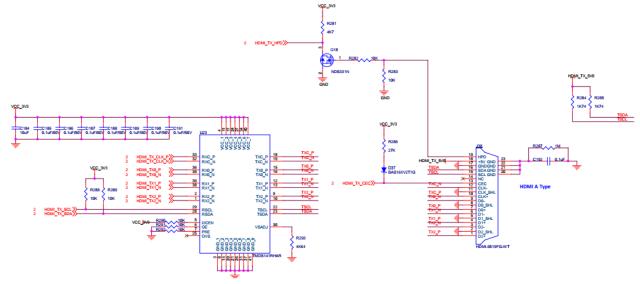
## 1.2.10 HDMI 接口电路

实验平台使用TMDS141RHAR芯片实现了HDMI输入输出接口,分别如下图所示。 通过实验板上的 HDMI 连接器,用户可连接 HDMI源以及 HDMI 屏幕显示器等外设。



(a) HDMI 输出接口电路

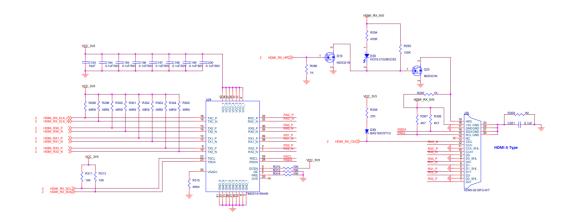

(b) HDMI 输入接口电路 图 1.10 HDMI 输入输出接口电路

#### 1.2.11 Micro-SD 接口电路

实验平台设计了一个 Micro-SD接口,通过SD卡接口协议进行存储卡的读写操作。


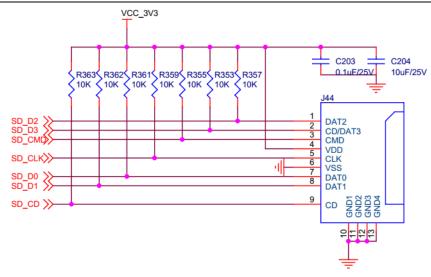



图 1.11 SD 卡接口电路
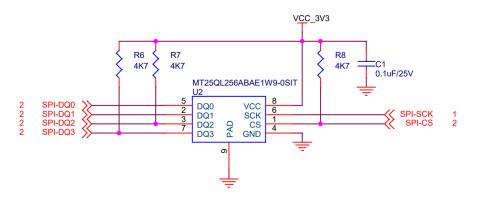
#### 1.2.13 QSPI flash 电路

实验平台集成了两个 Micron 公司 MT25QL256ABA1EW9 Serial NOR Flash 芯片, U2 为用于 FPGA 配置的芯片, U25 为用户自由使用的 Flash。该芯片为 Quad-SPI 接口, 容量 256MB。



(a) FPGA 配置 Flash 电路

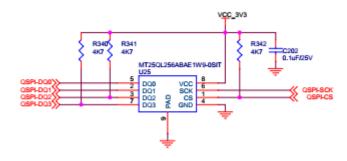

(b) 用户自由使用 Flash 电路 图 1.13 QSPI 接口 Flash 电路

#### 1.2.14 USB-SID 接口电路

实验平台通过 CH9350 芯片提供有两个 USB-HID 接口,可用于连接 HID 设备,如鼠标键盘。CH9350 芯片可将 USB-HID 信号转换为 UART 信号 FPGA。

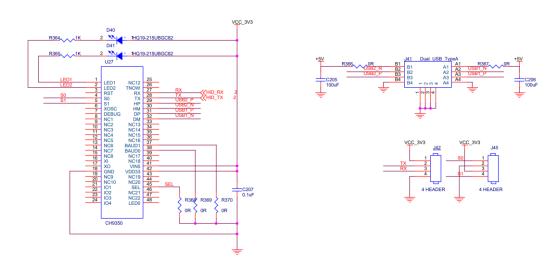


图 1.14 USB 接口电路

## 1.2.15 扩展 IO 接口电路

实验平台具有丰富的扩展 IO 资源,板载有 3 个 PMOD 接口。每个 PMOD 接口提供有 8 个 FPGA IO 信号,可以进行外部设备和资源的扩展。


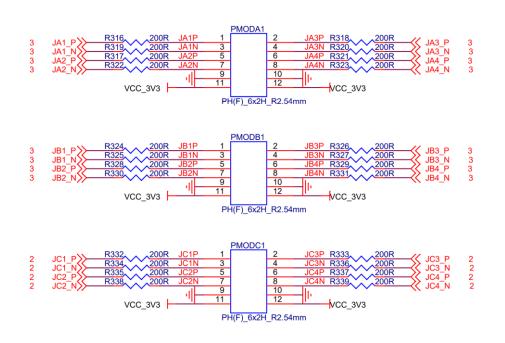


图 1.15 扩展 IO 接口电路


## 2 Vivado 软件使用说明


## 2.1 新建工程

首先打开 vivado2018.1, 点击 create project。

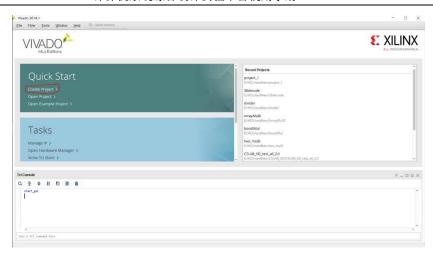


为新建的工程起名字,和名字都不要中文起好名字后点击 next。

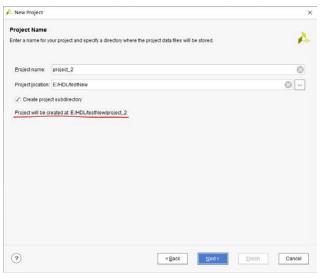

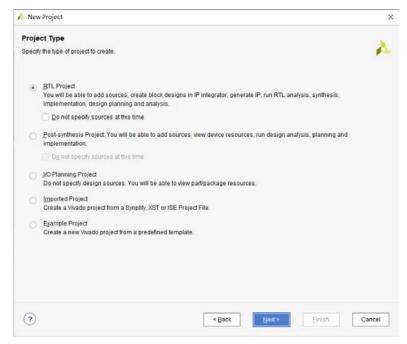


选择 RTL project,勾选 do not specify sources at this time,表示以后再配置资源文件选好了之后点击 next。
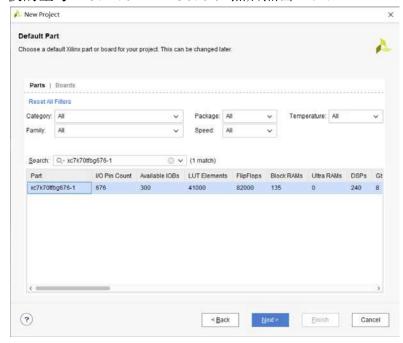
#### 输入 FPGA 板的型号 XC7K70T-2FBG676I, 然后点击 next。




finish 之后,如图所示,可以配置语言,这里选择的是 VHDL

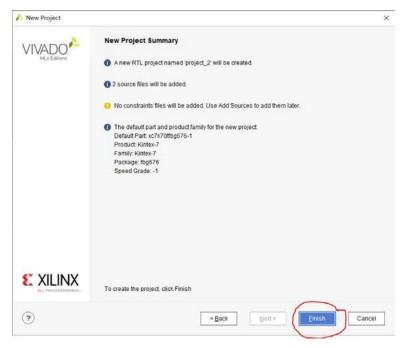



然后开始新建/添加文件,点击+。



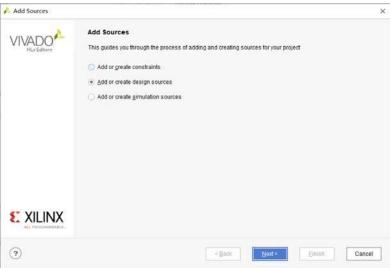

## 选择 add or create design sources

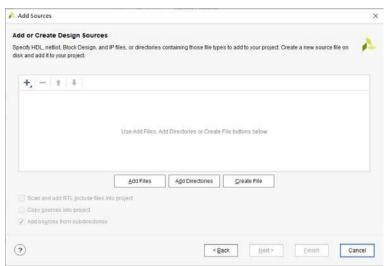

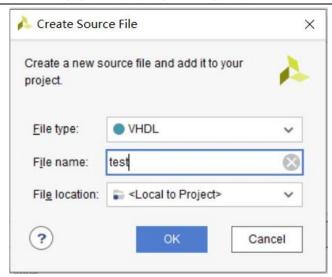

双击所建立的 source 之后,就可以开始写程序了。程序编译没有问题后,可以进行仿真验证。

## 2.2 功能仿真

编写 testbench 仿真测试文件,点击 SIMULATION 进行仿真验证,仿真波形没有错误,可以进行综合。




## 2.3 电路综合

点击 run synthesis,等待一段时间,即可完成电路综合。


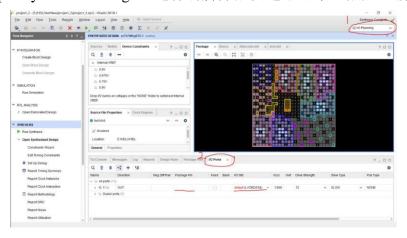
## 2.4 引脚约束

先点击 open synthsized design, 进行引脚分配及电平约束, 然后重新执行综合。



## 2.5 执行以及生成二进制文件

点击 IMPLEMENTATION,完成逻辑电的布局布线,然后生成二进制文件。下载 bit 流文件时,点击 open hardware manager,点击 open target,选择所需要下载的 bit 流文件,点击 device program 进行 FPGA 下载。




## 3 测试工程使用说明


为了确保实验平台各项功能模块的正确运行,提供了实验平台测试工程,包括基本GPIO类外设测试(32个独立 LED、32个独立开关、4个独立按键、4x4矩阵键盘、数码管和蜂鸣器),多媒体接口测试(HDMI输入输出接口、音频输入输出接口、VGA输出接口)以及其他接口测试(串口、千兆以太网接口、USB-HID接口、用户Flash和PMOD接口)等测试项目。
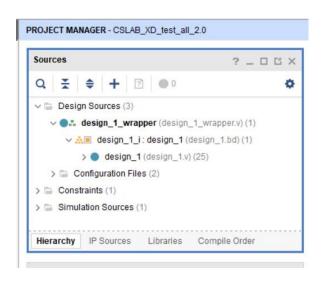
#### 3.1 CSLAB\_XD\_test\_all\_2.0 工程


在 CSLAB\_XD\_test\_all\_2.0 工程中包含了除千兆以太网之外全部板卡接口的测试功能。CSLAB\_XD\_test\_all\_2.0 工程基于 IP 集成器进行搭建,其中使用 MicroBlaze CPU 软核构建了一个嵌入式系统,以便进行相关测试。



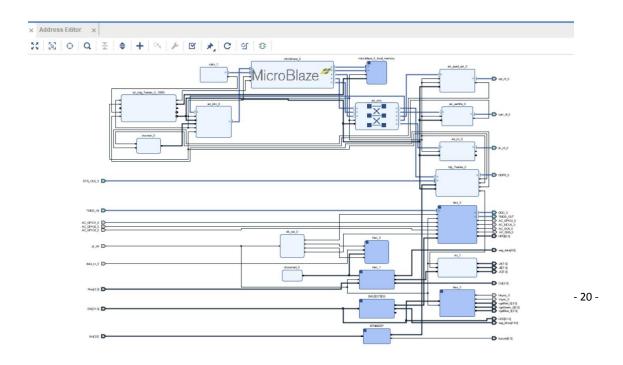
CSLAB\_XD\_test\_all\_2.0 工程中 IP 集成器下的设计图纸如下。其中,上半部分为基于 MicroBlaze CPU 软核部分,下半部分为纯逻辑实现的相关接口测试模块。




Hier\_0 模块中为音视频输入输出回环测试功能模块。

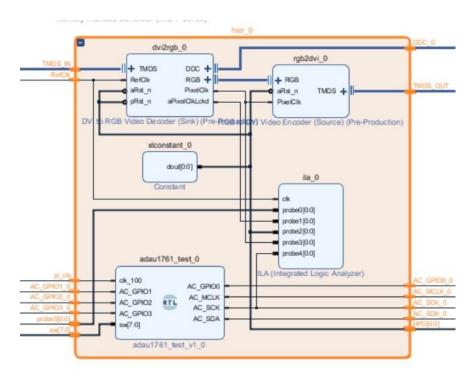

Hier\_3 模块中为 VGA 视频输出控制测试模块。

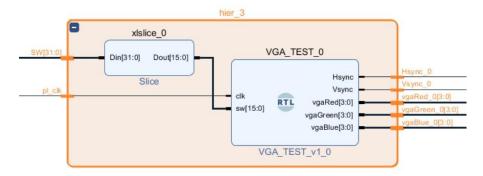


Hier\_1 模块中为 4x4 矩阵键盘与数码管测试模块。

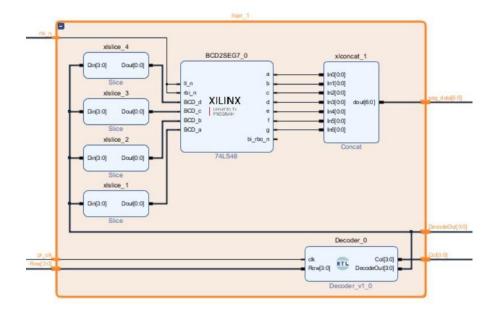

更多细节,请直接参考工程源文件。
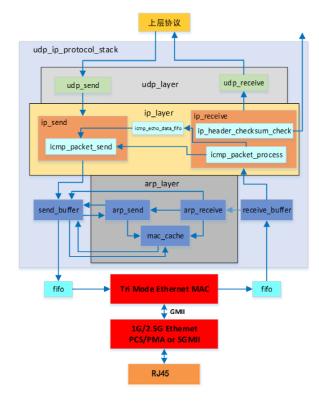
## 3.2 UDP\_TEST 工程


UDP\_TEST 工程基于 MAC IP、UDP 协议栈等模块构建,可通过网线连接板卡与PC,通过网络调试助手构建 UDP 通讯。



## 3.3 独立 LED 测试、独立开关测试

(1) 测试方法: 使用独立开关控制对应独立 LED 的亮灭。

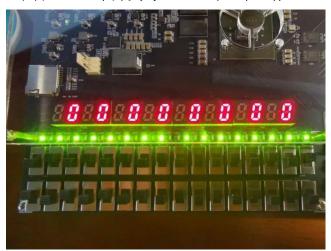- (2)测试步骤: 烧写 CSLAB\_XD\_test\_all\_2.0 工程 bit 配置文件至 FPGA 板卡; 拨动开关, 观察 LED。
  - (3) 实验结果: 平台上 32 个开关与 LED 可正常工作。



## 3.4 独立按键测试、蜂鸣器测试

- (1) 测试方法: 使用按键(4 个其中任意 1 个)来控制蜂鸣器的鸣叫。
- (2)测试步骤: 烧写 CSLAB\_XD\_test\_all\_2.0 工程 bit 配置文件至 FPGA 板卡; 按下任意独立按键, 听蜂鸣器声音。
- (3) 测试结果: 平台上独立按键与蜂鸣器可正常工作。

## 3.5 矩阵键盘测试、数码管测试

- (1) 测试方法: 使用矩阵键盘输入数字, 通过数码管进行显示。
- (2)测试步骤: 烧写 CSLAB\_XD\_test\_all\_2.0 工程 bit 配置文件至 FPGA 板卡; 按下 4x4 键盘按键,观察数码管状态。

注意: 16 个数码管显示使能通过 SW16-31 进行控制,即将上排独立开关拨动向上的位置,可使能对应位置的数码管。

(3) 测试结果:数码管与矩阵键盘可正常工作。



## 3.6 HDMI 输入输出接口测试

- (1)测试方法: 使用 PC 接入 HDMI 输入接口,内部回环,通过 HDMI 输出接口接 HDMI 显示器。
- (2) 测试步骤: 烧写 CSLAB\_XD\_test\_all\_2.0 工程 bit 配置文件至 FPGA 板卡; 使用 HDMI 线缆连接 PC 与 HDMI 输入接口; 使用 HDMI 线缆连接 HDMI 输出接口与 HDMI 显示器; 观察 HDMI 显示器的显示。
- (3) 测试结果: HDMI 输入输出接口可正常工作。




#### 3.7 音频输入输出接口测试

- (1)测试方法:使用 MP3 或手机通过音频线缆接入音频输入接口,输入音频,内部 回环,通过音频输出接口接入耳机输出声音。
- (2)测试步骤: 烧写 CSLAB\_XD\_test\_all\_2.0 工程 bit 配置文件至 FPGA 板卡; 使用音频线缆连接 PC 与音频输入接口;使用耳机连接音频输出接口;通过耳机听音频输出接口的声音。
- (3) 测试结果: 音频输入与输出接口可正常工作。


## 3.8 VGA 输出接口测试

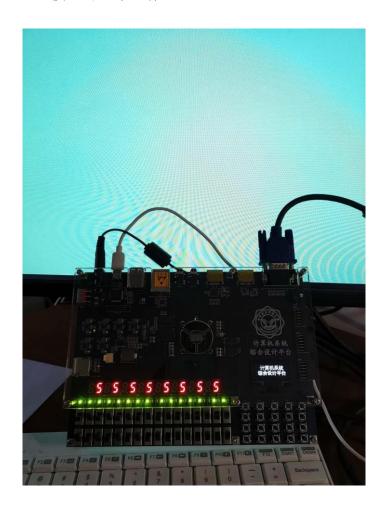- (1) 测试方法:对接 VGA 显示器,完成图像输出。
- (2)测试步骤: 烧写 CSLAB\_XD\_test\_all\_2.0 工程 bit 配置文件至 FPGA 板卡; 使用 VGA 显示器,对接板卡 VGA 输出接口;拨动开关 SW0-11,可改变输出的像素值;观察 VGA 显示器的对应显示画面。
- (3) 测试结果: VGA 接口可正常工作。



#### 3.9 串口测试、用户 Flash 测试、DDR3 测试

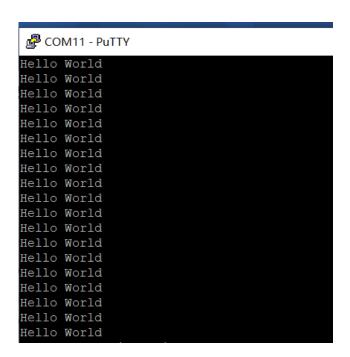- (1)测试方法: FPGA 使用内嵌 Microblaze 软核 CPU,运行软件,完成串口文本输出显示、Flash 接口自测试, DDR3 存储测试。
- (2) 测试步骤: 烧写 CSLAB\_XD\_test\_all\_2.0 工程 bit 配置文件至 FPGA 板卡;通过 USB-TYPEC 接口连接至 PC, PC 打开 PUTTY 等串口终端软件; 打开 CSLAB\_XD\_test\_all\_2.0 工程的 SDK 工程,运行 Hello2.elf。观察板卡 OLED 屏幕显示,观察串口终端的输出;打开 CSLAB\_XD\_test\_all\_2.0 工程的 SDK 工程,运行 PTEST.elf 与 mtest.elf; 观察串口终端的输出结果。
- (3)测试结果: OLED 屏幕可正常工作; USB-UART 串口可正常工作; 板上 DDR3 存储器可正常工作; 板上用户 QSPI Flash 器件可正常工作。





```
Hello---Entering main---

Running IntcSelfTestExample() for axi_intc_0...
IntcSelfTestExample PASSED
Intc Interrupt Setup PASSED

Running SpiSelfTestExample() for axi_quad_spi_0...
SpiSelfTestExample PASSED


Running Interrupt Test for axi_quad_spi_0...
Spi Interrupt Test PASSED
---Exiting main---
```

## 3.10 千兆以太网接口测试

- (1)测试方法: 使用 UDP 协议,与 PC 进行交互,PC 发送 UDP 数据至 FPGA,FPGA 内部回环至 PC 显示。
  - (2) 测试步骤: 烧写 UDP TEST 工程 bit 配置文件至 FPGA 板卡; 使用网线连接


板卡与 PC 机器的网口; PC 机网口与板卡设定在同一网段。在 PC 机上运行网络调试助手,通过 UDP 协议连接板卡; 本地端口 61441, FPGA 卡端口 61440; 板卡 SW0 为系统复位,拨上方复位有效,测试时拨在下方; 通过 PC 网络调试助手发 UDP 数据包,观察回环显示的数据。

(3) 测试结果: 网口可正常工作。

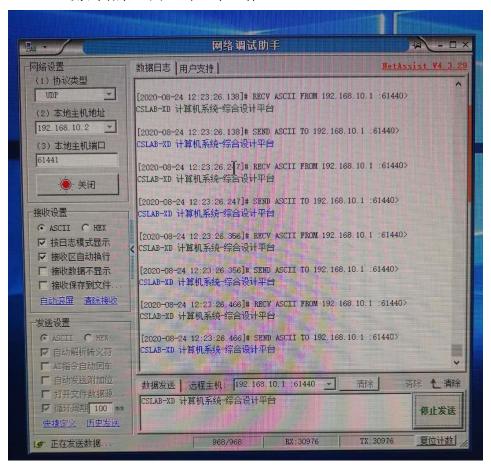

## 3.11 USB-HID 接口测试

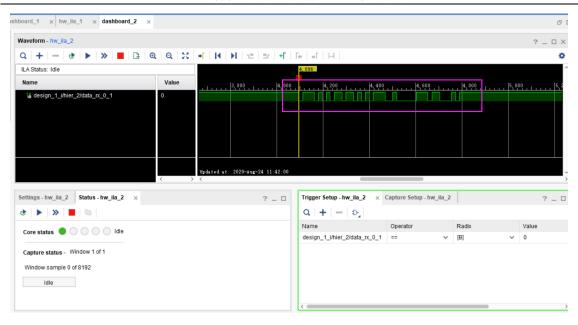- (1) 测试方法:外部连接 USB 键盘外设,通过 ILA 抓取数据。
- (2)测试步骤: 烧写 CSLAB\_XD\_test\_all\_2.0 工程 bit 配置文件至 FPGA 板卡; 在 USB-HID 接口插入 USB 键盘;通过 ILA 观察抓取数据进行观察。
  - (3) 测试结果: USB-HID 接口可正常工作。



## 3.12 PMOD 接口测试

- (1) 测试方法:通过 VIO 改变 IO 输出,通过外部示波器或万用表观察 IO 输出。
- (2)测试步骤:烧写工程 bit 配置文件至 FPGA 板卡; 打开 VIVADO 调试界面;进入 VIO 操作界面,设定 IO 输出电平;通过万用表或示波器进行测试。
- (3) 测试结果: PMOD IO 扩展接口可正常工作。

